

# 7 B. Conversão de FF T em FF JK

$Q_n$	J	K	$Q_{n+1}$	T
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

vars. indep.      var. dep.

T:	$\bar{J}\bar{K}$	$\bar{J}K$	$JK$	$J\bar{K}$
$\bar{Q}_n$			1	1
$Q_n$		1	1	

$$T = KQ_n + J\bar{Q}_n$$

