


Grupo 2

(2A)

$$\begin{aligned}
 a) \quad Y &= \overline{A\bar{B}C + \bar{B}C + \bar{C}} \\
 &= \overline{A\bar{B}C + \bar{B} + \bar{C} + \bar{C}} = \overline{A\bar{B}C + \bar{B} + \bar{C}} \\
 &= \overline{\bar{B}(1 + AC) + \bar{C}} = \overline{\bar{B} + \bar{C}} = \overline{\bar{B}} \cdot \overline{\bar{C}} \\
 &= BC
 \end{aligned}$$

$$b) \quad F = \overline{A\bar{B}C} + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{C}$$

circuito com portas AND, OR e NOT

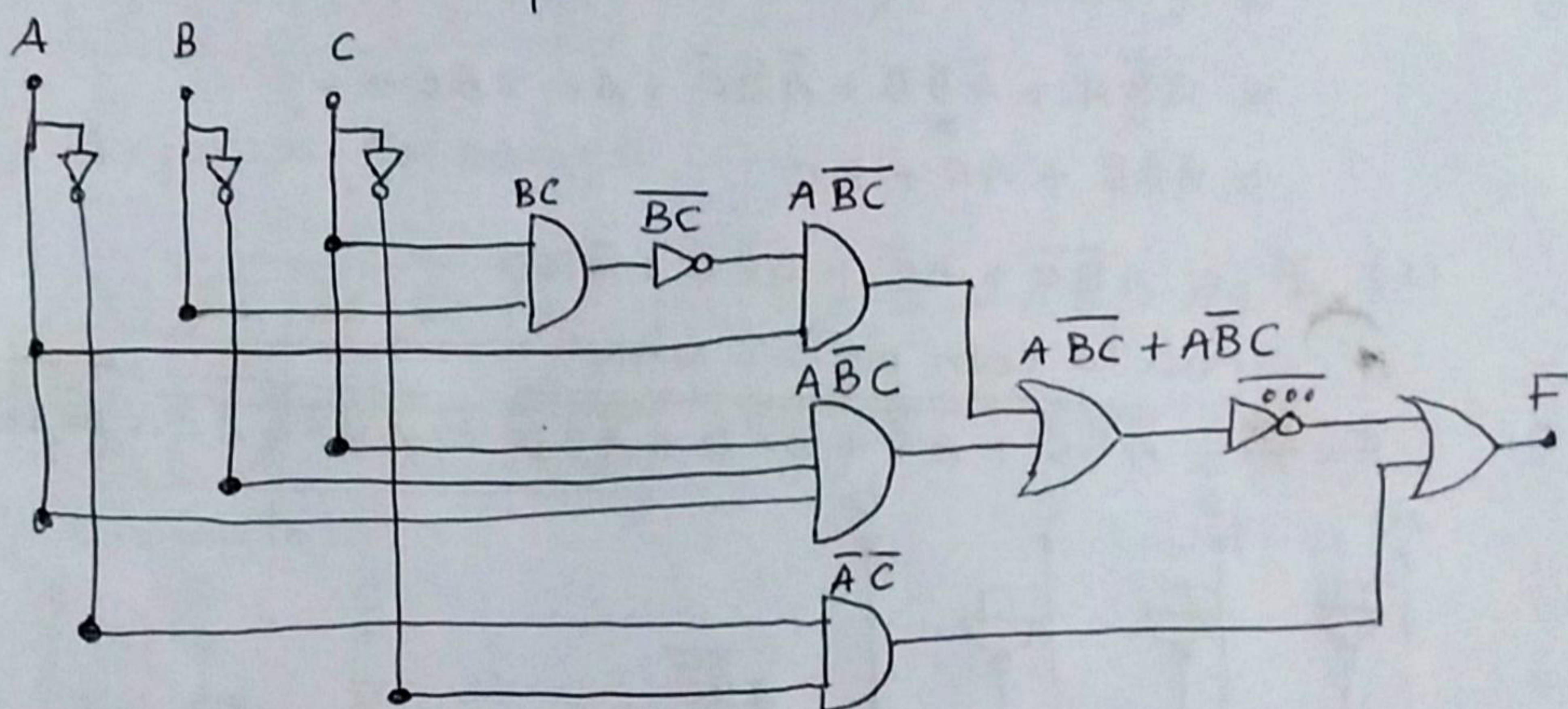

c)

$$X = AC + AD + BC + BD \quad (\text{soma de produtos})$$